

TEMA C ESTRATTO

La/il candidata/o descriva un circuito elettronico, analogico o digitale, o un sistema sperimentale per la generazione di un segnale periodico a scelta. La/il candidata/o analizzi in particolare i punti critici e ne discuta l'efficienza in relazione alla frequenza.

TEMA B

La/il candidata/o descriva un circuito elettronico, analogico o digitale, o un sistema sperimentale per l'acquisizione di dati relativi a una grandezza fisica a scelta. La/il candidata/o analizzi in particolare i punti critici e ne discuta l'efficienza in relazione al rapporto all'amplificazione del segnale.

TEMA A

La/il candidata/o descriva un circuito elettronico, analogico o digitale, o un sistema sperimentale per il controllo di una grandezza fisica a scelta. La/il candidata/o analizzi in particolare i punti critici e ne discuta l'efficienza in relazione al rapporto segnale rumore.